

SPM シリーズ

超低待機電力対応電源モジュール(3W クラス)

Rev.2.0
Dec, 2023

概要

省エネパワーモジュール SPM シリーズは、スイッチングトランス、コントロール IC、制御回路、スイッチング素子(FET)を内蔵した、省エネ型スイッチング電源モジュールです。

入力ノイズフィルタ、入力整流ダイオード、出力平滑コンデンサを外付けすることにより、簡単に高効率、低待機電力対応のスイッチング電源が構築できます。

特長

- ・ 周波数低減とバーストの併用動作のため、低待機電力化が可能
- ・ ワールドワイド入力電圧対応
- ・ 1 次-2 次間強化絶縁
- ・ 樹脂充填のため、低騒音化が可能
- ・ 各種の安全規格対応(情報機器、AV 機器、産業機器、家電機器)
- ・ 保護機能内蔵(過電流保護)

目次

1. 外付け部品選定方法及び解説.....	3
1.1 応用回路	3
1.2 部品構成例.....	4
1.3 AC 入力、DC 出力.....	5
1.4 ヒューズ(F101)	5
1.5 ノイズフィルタ.....	5
1.5.1 C101:X キャパシタ(アクロス・ザ・ライン・コンデンサ)	5
1.5.2 C103,C105,C106,C203:Y キャパシタ(ライン・バイパス・コンデンサ).....	5
1.5.3 L101:コモンモードチョークコイル	5
1.6 Xキャパシタ放電用抵抗(R101)	6
1.7 整流ダイオード(D101).....	6
1.8 突入電流防止サーミスタ(TH101).....	7
1.9 入力平滑電解コンデンサ(C102).....	8
1.10 出力平滑電解コンデンサ(C201).....	11
1.11 LC π 型フィルタ(L201,C202).....	13
2. 保護機能	14
2.1 過電流保護機能.....	14
3. パターン設計上の注意点	15
3.1 主電流ライン.....	15
3.2 入出力コンデンサ	15
3.3 パターン禁止領域.....	16
4. ノイズフィルタ配置上の注意点.....	17
5. 推奨穴径、ランド、ピンピッチ	17
6. 推奨はんだ付け条件(鉛フリーはんだ)	17
7. 出力ディレーティング	18
8. DC 電源を入力ソースとして使用する場合	19
ご注意.....	20


1. 外付け部品選定方法及び解説

本資料に記載されている応用例や部品定数は、設計の補助を目的とするものであり、部品バラツキや使用条件を十分に考慮したものではありません。


ご使用にあたっては、部品バラツキや使用条件等を考慮した設計をお願いします。

1.1 応用回路

●FG ありの場合(クラス I 電源)

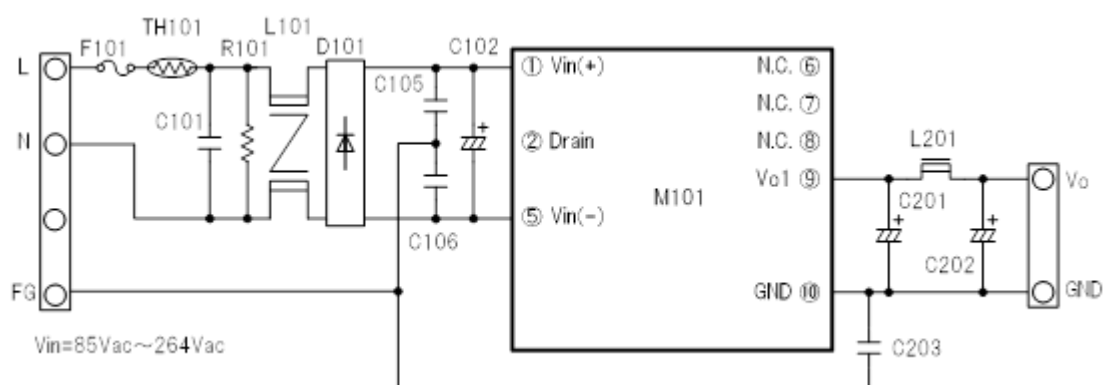

●FG なしの場合(クラス II 電源)

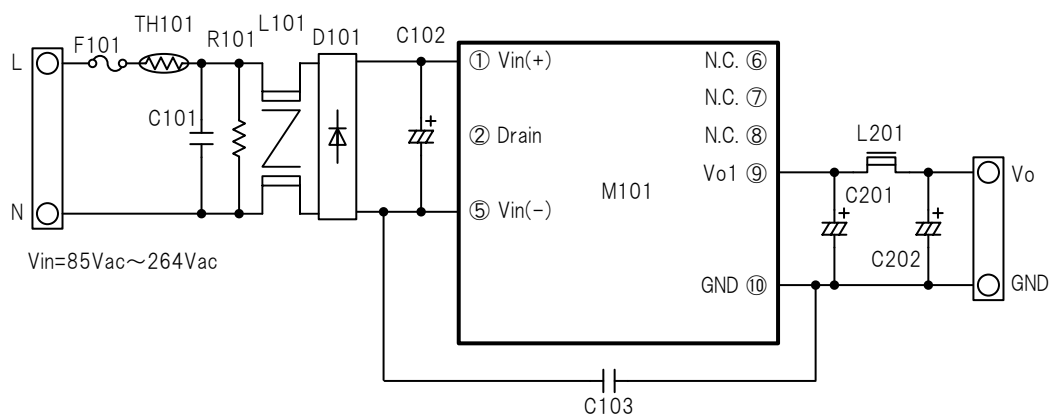

1.2 部品構成例

部品	出力仕様			
	3.3V 0.7A	5.0V 0.66A	12V 0.28A	15V 0.22A
M101	SPM0307SJ	SPM0507SJ	SPM1203SJ	SPM1502SJ
F101	250V 2.0A タイムラグ*	250V 2.0A タイムラグ*	250V 2.0A タイムラグ*	250V 2.0A タイムラグ*
TH101	5Ω~20Ω	5Ω~20Ω	5Ω~20Ω	5Ω~20Ω
L101	4.7mH~22mH / 0.2A	4.7mH~22mH / 0.2A	4.7mH~22mH / 0.2A	4.7mH~22mH / 0.2A
L201	2.2uH~10uH / 1.4A	2.2uH~10uH / 1.4A	2.2uH~10uH / 0.6A	2.2uH~10uH / 0.3A
C101	0.1uH~0.22uH / 250V	0.1uH~0.22uH / 250V	0.1uH~0.22uH / 250V	0.1uH~0.22uH / 250V
C102	450V 22uF	450V 22uF	450V 22uF	450V 22uF
C103	100pF~2200pF クラスⅡ	100pF~2200pF クラスⅡ	100pF~2200pF クラスⅡ	100pF~2200pF クラスⅡ
C105、C106	470pF~2200pF クラスⅠ	470pF~2200pF クラスⅠ	470pF~2200pF クラスⅠ	470pF~2200pF クラスⅠ
C201	10V 1200uF	10V 1200uF	25V 100uF	25V 220uF
C202	10V 1200uF	25V 100uF	25V 100uF	25V 47uF
C203	1kV 0.022uF	1kV 0.022uF	1kV 0.022uF	1kV 0.022uF
R101	3.3MΩ 500V	3.3MΩ 500V	3.3MΩ 500V	3.3MΩ 500V

※C102 は定格出力電力を最大負荷として想定

※X キャパシタ(C101)の容量により、放電抵抗(R101)が必要となります。詳しくは 1.6 項をご参照ください。

1.3 AC 入力、DC 出力

AC 入力コネクタ、DC 出力コネクタを使用する場合、コネクタの定格電圧、定格電流にご注意して下さい。

AC 入力コネクタのピン間距離は、入力電圧、耐圧、安全規格要求値を考慮のうえ、適切な距離を確保して下さい。

1.4 ヒューズ(F101)

モジュール(M101)内にはヒューズを内蔵しておりませんので、安全性確保のために必ず入力の Live 側にヒューズを実装してください。

定常電流、突入電流、周囲温度等の条件を考慮し、ヒューズの選定を行って下さい。

(回路内のコンデンサは、充分放電させ、サーミスタなどの温度により抵抗値が変化する素子がある場合は、回路インピーダンスが最も小さくなる条件を考慮して下さい。)

- ①定常電流の2倍以上の定格電流を選定して下さい。
- ②周囲温度による定格電流変化率を考慮して下さい。(高温時:定格電流が低下します)
- ③突入電流及び定常電流がヒューズの溶断特性曲線内であることを確認して下さい。
- ④突入電流及び定常電流の I^2t がヒューズの許容 I^2t カーブに対して十分なマージンがとれるように選定して下さい。
必要マージンは、使用温度条件、製品の期待寿命内で想定される突入電流の印加回数の影響を受けますので、ヒューズメーカーへ問い合わせられることを推奨します。

別コンバータと入力ライン及び入力電解コンデンサを供用する等で、定格電流の大きなヒューズ、大容量の入力電解コンデンサを使用される場合、異常時にヒューズが溶断しない場合がありますので、安全性について十分な確認を行って下さい。

1.5 ノイズフィルタ

1.5.1 C101:X キャパシタ(アクロス・ザ・ライン・コンデンサ)

- ・入力電圧仕様に適合する定格電圧を選定して下さい。
- ・各国の安全規格認定品を使用して下さい。

1.5.2 C103,C105,C106,C203:Y キャパシタ(ライン・バイパス・コンデンサ)

- ・各国の安全規格認定品を使用して下さい。
- ・各安全規格で規定されている漏洩電流に注意して下さい。
- ・クラス II 電源で、1 次と2次間に直接接続する場合は、強化絶縁品(Y1 クラス認定品)を使用して下さい。
- ・Y キャパシタは短く配線することでノイズに対する効果が大きくなります。
- ・C203 は、安全規格認定品は不要ですが、1 次～2 次に印加する耐圧試験電圧が、C105,C106 の総容量と C203 の容量により分圧印加されますので、定格電圧に充分注意して下さい。
- ・適用する安全規格によっては、Y1 コンデンサであっても2個以上の使用を求められる場合があります。
(例 IEC60335-1)

1.5.3 L101:コモンモードチョークコイル

- ・コモンモードチョークコイルに使用される線種、ボビンの絶縁種で規定される定格温度に注意して下さい。
- ・コモンモードチョークコイルの入出力パターンが近いとノイズに対する効果が低減する可能性がありますので、配線方法に注意して下さい。

1.6 Xキャパシタ放電用抵抗(R101)

入力ラインを遮断した状態でも、遮断直前の電位がXキャパシタに充電されています。

Xキャパシタと同電位の部分に触れる可能性のある機器においては、Xキャパシタの容量により、放電抵抗が必要となります。

例)IEC62368-1:入力ラインを遮断してから2秒後のXキャパシタの電圧が規定値内であること。

以下の式より放電時間 t が2秒以下になるよう放電抵抗 R を選定し、問題がないことを確認してください。

$$t = -C \times R \times \ln(V_t/V_{in})$$

V_t : 入力遮断から t 秒後の X キャパシタの電圧

V_{in} : 実効入力電圧 $\times \sqrt{2}$

C : X キャパシタ容量

R : 放電抵抗値

1.7 整流ダイオード(D101)

ブリッジダイオード又は、一般整流ダイオード(4個使い)を使用して必ず全波整流を行って下さい。

部品選定にあたり、定格電圧、定格電流、温度上昇に注意して下さい。

突入電流が、整流ダイオードの、せん頭サージ電流、 I^2t の仕様値を超えないことを確認して下さい。

(回路内のコンデンサは、充分放電させ、サーミスタなどの温度により抵抗値が変化する素子がある場合は、回路インピーダンスが最も小さくなる条件を考慮して下さい。)

1.8 突入電流防止サーミスタ(TH101)

入力投入時には、入力平滑電解コンデンサを充電する突入電流が流れます。

過大な突入電流は、電源電圧の不安定化を発生させる要因となり、電源を共有している機器への影響を及ぼす可能性があります。使用されるヒューズ、整流ダイオードにもダメージを与える場合があります。

パワーサーミスタを使用して、突入電流を抑える場合は以下に注意してサーミスタの選定を行って下さい。

- ①サーミスタの使用温度範囲に注意して下さい。
- ②定格電流は温度上昇に伴い低下する特性となりますので、サーミスタの最高温度の確認を行い、負荷電流(電源の入力電流)が最高温度での定格電流以下であることを確認して下さい。
- ③パワーサーミスタでは、使用可能な入力電圧(rms)と入力平滑電解コンデンサ容量の最大値の関係が決められています。使用されるサーミスタで、入力電圧(rms)と入力平滑電解コンデンサ容量の関係が問題ないことを確認して下さい。
- ④パワーサーミスタは熱時定数が大きく、入力遮断後は抵抗値が低い状態を継続しますので、入力繰り返し投入の場合、突入電流が抑制できません。このような条件で使用される場合は、ヒューズ、ブリッジダイオード、入力電源系への影響など問題ないことを確認して下さい。

突入電流(ピーク値)及び I^2t の算出式は以下のようになります。

算出結果は参考値となりますので、実機にて十分な確認をお願いします。

・AC 入力

$$\text{突入電流(ピーク値)} : V_{in}(\text{rms}) \cdot \sqrt{2} / (R_{TH101} + R_L)$$

$$I^2t : V_{in}(\text{rms})^2 \cdot C102 / (R_{TH101} + R_L)$$

・DC 入力

$$\text{突入電流(ピーク値)} : V_{in}(\text{dc}) / (R_{TH101} + R_L)$$

$$I^2t : V_{in}(\text{dc})^2 \cdot C102 / 2(R_{TH101} + R_L)$$

R_L : ラインインピーダンス(Ω)

R_{TH101} : 25°Cでのサーミスタ抵抗(Ω)

C102: 電解コンデンサ容量(F)


1.9 入力平滑電解コンデンサ(C102)

入力平滑電解コンデンサは、製品の特性及び寿命に大きく影響する部品です。


以下に注意して、電解コンデンサの選定をお願いします。

また、入力平滑電解コンデンサとモジュールの間に機械スイッチ等を絶対に配置しないでください。

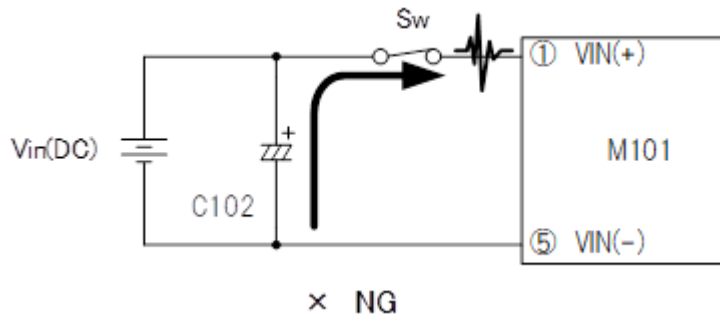機械スイッチが ON した瞬間に電解コンデンサに溜まったエネルギーによるサージ電圧がモジュールに印加され、耐圧オーバーによりモジュールを破壊する恐れがあります。



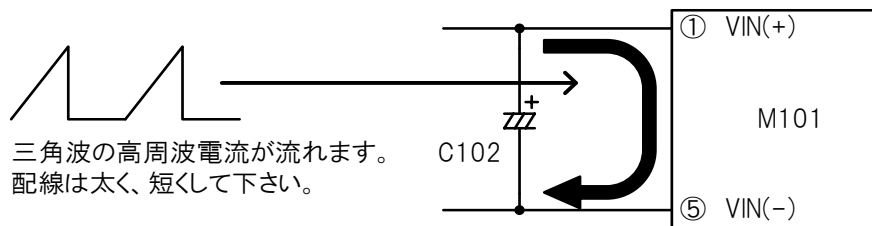① モジュール(M101)に極力近くに実装し、M101 との接続も極力太いパターンで配線して下さい。




② 電解コンデンサはご使用になる入力電圧により下記のように容量を決定して下さい。

1) AC100V 系入力時, ワールドワイド入力時

平均電圧が入力電圧範囲下限以上、リップル電圧最小値が入力リップル電圧下限値以上となるように電解コンデンサ容量を決定して下さい。

リップル電圧のピーク値が入力電圧範囲を超えないようにして下さい。

容量選定の際は容量バラツキ、経時変化による容量低下を考慮して下さい。

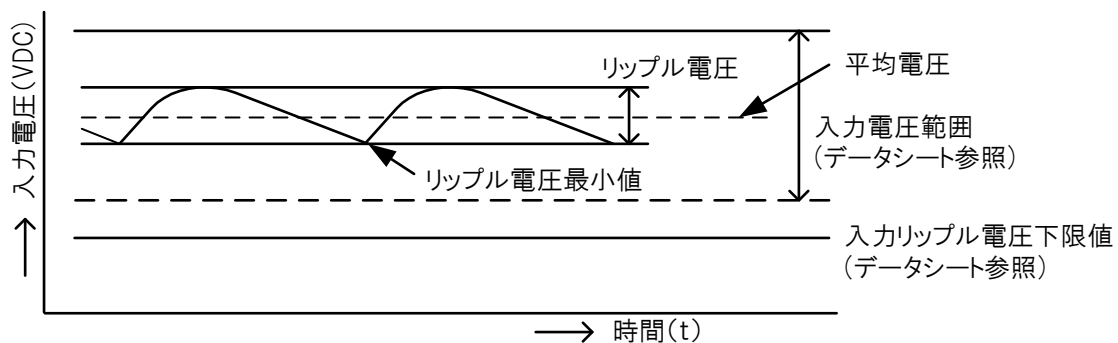


データシート・・・「<http://www.tamura-ss.co.jp/electronics/jp/電源モジュールトップ/>」

2)AC200V 系入力時

平均電圧が 240V 以上、リップル電圧最小値が 215V 以上となるように
電解コンデンサ容量を決定して下さい。

又、リップル電圧のピーク値が入力電圧範囲を超えないようにして下さい。

容量選定の際は容量バラツキ、経時変化による容量低下を考慮して下さい。

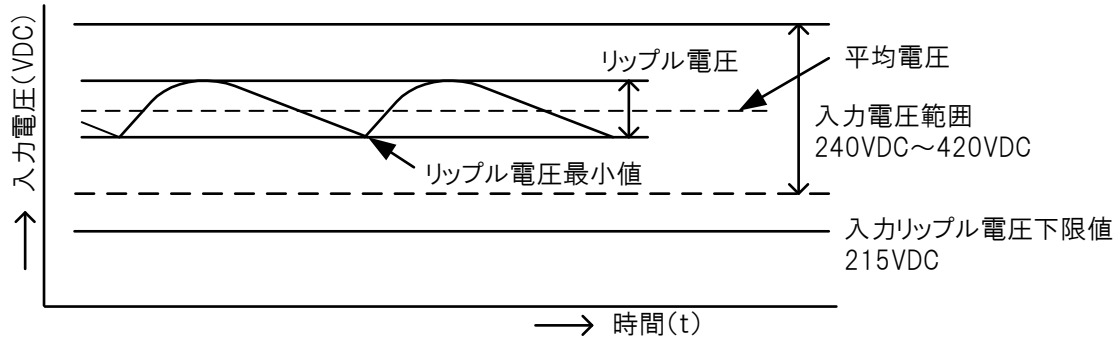

電解コンデンサ容量は下式より概算できます。

算出式は必要とする容量の最低値となりますので、ご使用になる電解コンデンサの容量バラツキ、経時変化による容量低下を考慮して下さい。

算出結果は参考値となりますので、実機にて十分な確認をお願いします。

$$100V \text{ 系} \cdot WW \text{ 入力} \cdots C102(\min) \geq 4 \cdot K \cdot \log(\max) / (5 \cdot f \cdot (2 \cdot V_{in \min}(\text{rms})^2 - 85^2)) \quad (\text{リップル下限基準})$$

$$\text{かつ } C102(\min) \geq K \cdot \log(\max) / (5 \cdot f \cdot 100 \cdot (\sqrt{2} \cdot V_{in \min}(\text{rms}) - 100)) \quad (\text{平均電圧基準})$$

$$200V \text{ 系入力} \cdots C102(\min) \geq 4 \cdot K \cdot \log(\max) / (5 \cdot f \cdot (2 \cdot V_{in \min}(\text{rms})^2 - 215^2)) \quad (\text{リップル下限基準})$$

$$\text{かつ } C102(\min) \geq K \cdot \log(\max) / (5 \cdot f \cdot 240 \cdot (\sqrt{2} \cdot V_{in \min}(\text{rms}) - 240)) \quad (\text{平均電圧基準})$$

$V_{in \min}(\text{rms})$: 最低実効入力電圧 (Vrms)

f : 商用周波数 (Hz)

$\log(\max)$: ご使用における最大出力電流 (A)

K : 係数 (機種毎に異なります。下記を参照してください)

機種	SPM0307SJ	SPM0507SJ	SPM1203SJ	SPM1502SJ
K	4.71	6.58	15.0	18.0

③電解コンデンサの保証寿命を算出し、問題ないことを確認して下さい。寿命算出式は、コンデンサメーカー、種類により異なりますので、使用されるコンデンサメーカーに寿命算出を依頼されることを推奨致します。


一般的に、電解コンデンサの温度とリップル電流で寿命算出ができます。

1)電解コンデンサ温度

電解コンデンサのボディー上で温度が最大となる温度を測定し、これを寿命算出のパラメータとします。

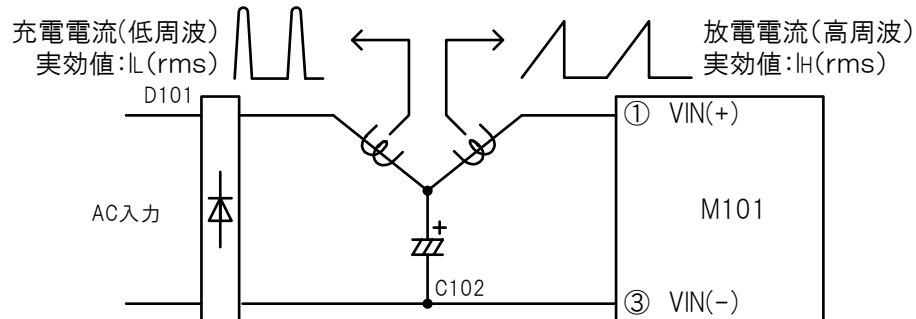2)リップル電流

AC 入力の場合、入力平滑電解コンデンサには、充電電流(I_L)と放電電流(I_H)が流れます。それぞれを個別に測定し、 I_H に周波数補正を行い、120Hz のリップル電流として、寿命算出のパラメータとします。




120Hz に周波数補正したリップル電流(I_{120})は以下の式で算出します。


$$I_{120}(\text{rms}) = \sqrt{I_L(\text{rms})^2 + (I_H(\text{rms}) \cdot f_c)^2}$$

f_c : 周波数補正係数(電解コンデンサのカタログ参照して下さい。)

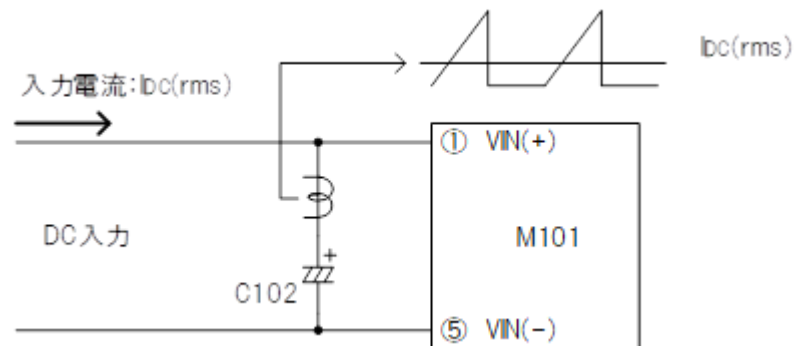安定した DC 入力の場合、入力電解コンデンサには高周波の充放電電流によるリップル電流のみとなります。



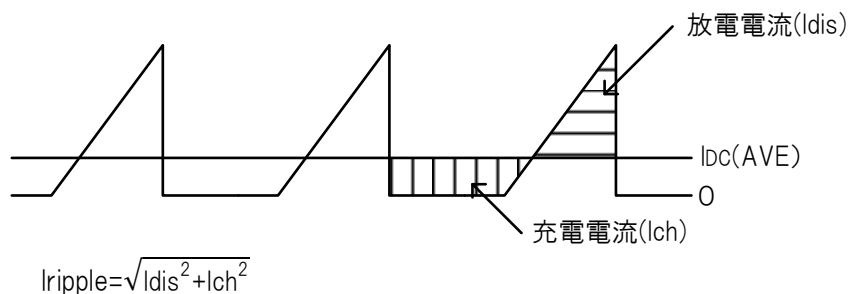
電解コンデンサのリップル電流は、入力電流(DC 電流)を平均値とした三角波の高周波電流となり、リップル電流は以下のように算出します。



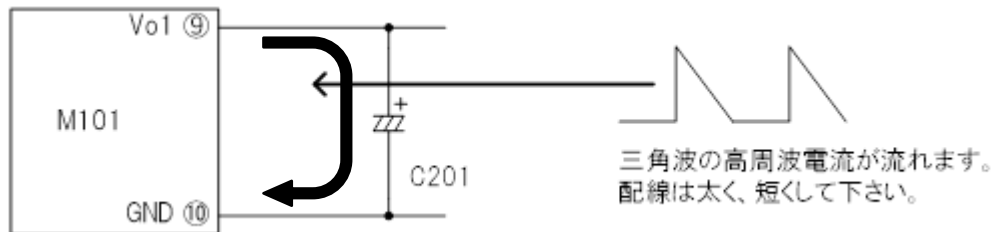1.10 出力平滑電解コンデンサ(C201)

出力平滑電解コンデンサは、製品の特性及び寿命に大きく影響する部品です。
以下に注意して、電解コンデンサの選定をお願いします。

- ① モジュール(M101)に極力近くに実装し、M101 との接続も極力太いパターンで配線して下さい。



- ② 周波数特性の良い、低インピーダンスの電解コンデンサを使用して下さい。
コンデンサの ESR・ESL や配線インピーダンスによって、出力リップル・ノイズ、立ち上がりに影響の出る場合があります。
- ③ 容量が大きすぎる場合、起動時に過電流保護が動作し、立ち上がり不良を起こす場合があります。
以下の容量を推奨致します。これ以上の容量が必要な場合、当社までお問い合わせ下さい。

機種	CR負荷
SPM0307SJ	$\leq 2400\mu\text{F}$
SPM0507SJ	$\leq 1300\mu\text{F}$
SPM1203SJ	$\leq 200\mu\text{F}$
SPM1502SJ	$\leq 270\mu\text{F}$

- ④ タンタルコンデンサや積層セラミックコンデンサのような ESR の非常に小さいコンデンサを使用すると位相遅れが大きくなり異常発振を起こす場合がありますので、電解コンデンサを使用して下さい。

- ⑤ 以下の定格電圧を推奨致します。

機種	定格電圧
SPM0307SJ	$\geq 10\text{V}$
SPM0507SJ	$\geq 10\text{V}$
SPM1203SJ	$\geq 25\text{V}$
SPM1502SJ	$\geq 25\text{V}$

⑥ 電解コンデンサの保証寿命を算出し、問題ないことを確認して下さい。

寿命算出式は、コンデンサメーカー、種類により異なりますので、使用されるコンデンサメーカーに寿命算出を依頼されることを推奨致します。

入力平滑電解コンデンサと同様に、電解コンデンサの温度とリップル電流で寿命算出ができます。


1) 電解コンデンサ温度

電解コンデンサのボディー上で温度が最大となる温度を測定し、これを寿命算出のパラメータとします。

2) リップル電流


入力電解コンデンサには高周波の充放電電流によるリップル電流が流れます。

出力電流(I_o)の上部(充電電流)と下部(放電電流)に分割し算出します。

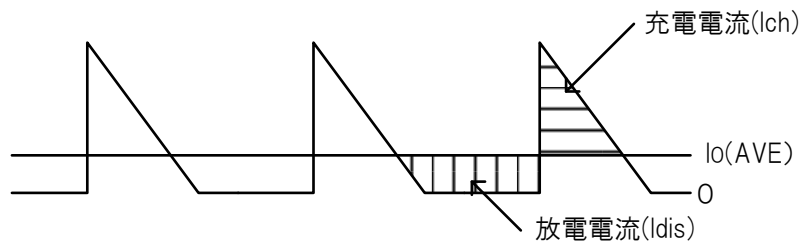


$$I_{\text{ripple}} = \sqrt{I_{\text{dis}}^2 + I_{\text{ch}}^2}$$

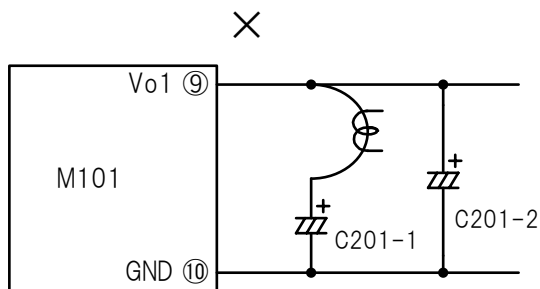⑦ 複数の電解コンデンサを使用して、リップル電流の分流を図る場合は、リップル電流測定による不均衡が生じないように配慮して下さい。



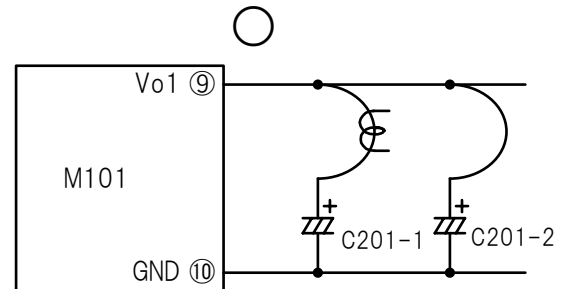電流測定用リードなどを測定するコンデンサのみに取り付けると、インピーダンスのバランスが崩れ正確な測定ができません。




電流測定されないコンデンサも測定するコンデンサと同じインピーダンスとなるようにすると正確な測定ができます。

1.11 LC π 型フィルタ(L201,C202)



C201 に低インピーダンスの電解コンデンサを使用することによって、ある程度出力リップル電圧低減は可能ですが、一層出力リップル電圧を小さくするには、下図のように、LC π 型フィルタを一段追加するのが効果的です。

①L201 のインピーダンスによっては、C201 と同等のリップル電流が流れる場合がありますので、C202 についてもリップル電流、温度上昇、寿命の確認をして下さい。

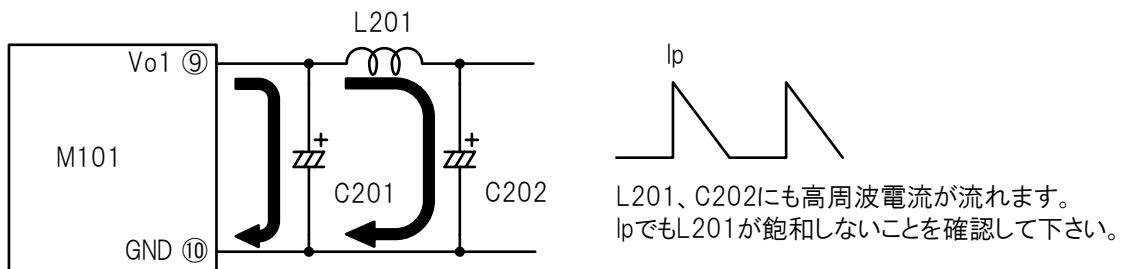
②L201 にも三角波の高周波電流が流れます。ピーク電流でL201 が飽和しないことを確認して下さい。又、L201 の直流抵抗を考慮の上、温度上昇に問題ないことを確認して下さい。



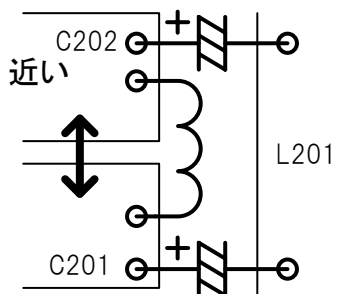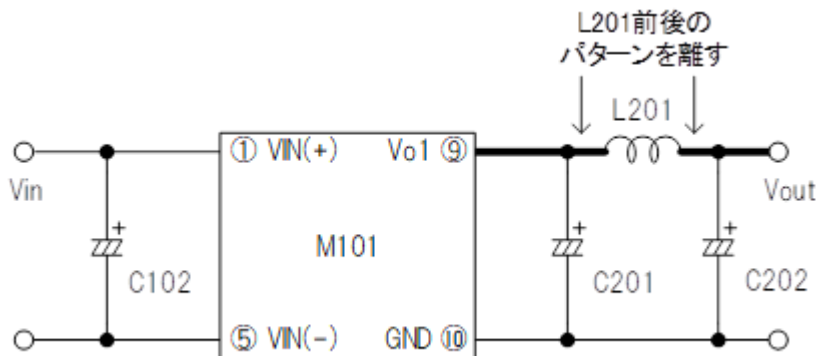③L201 の入出力パターンが近いとフィルタとしての効果が十分に得られない可能性がありますので配線方法に注意して下さい。



× 悪いパターン例

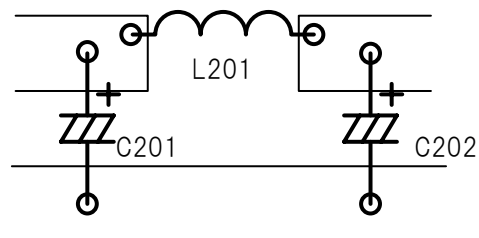


○ 良いパターン例

2. 保護機能

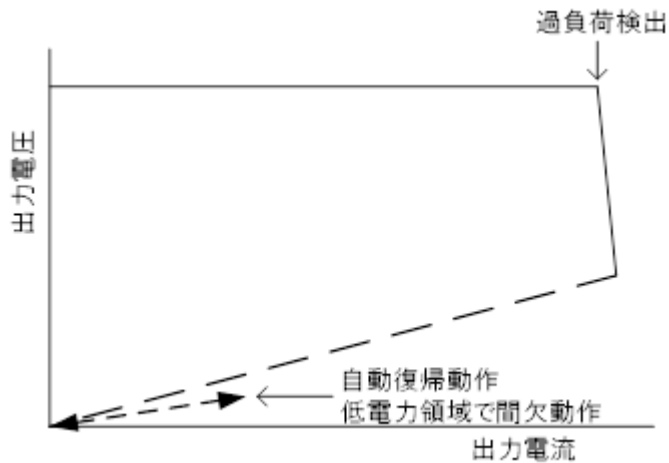2.1 過電流保護機能

出力短絡時、過負荷時の保護として、過電流保護機能を有しています。
動作モードは、自動復帰動作となります。



- ・自動復帰動作

出力短絡、過負荷の状態では低電力領域での間欠動作を行います。

出力短絡、過負荷の状態が取り除かれると、正常動作に自動的に復帰します。


3. パターン設計上の注意点

3.1 主電流ライン

接続図(下図)の太線部分には、入力電流、出力電流、高周波電流が流れますので、極力、太く短いパターンとして下さい。

また、ノイズは電流ループの大きさに比例致します。

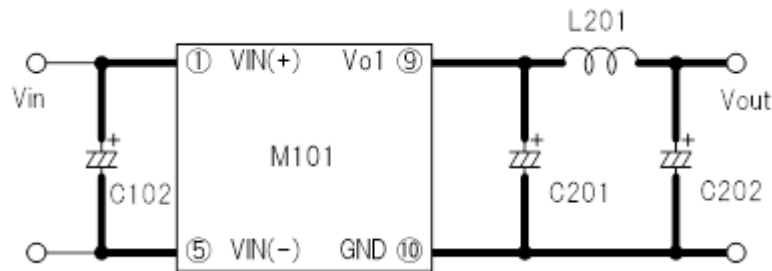大電流が流れているループはできるだけ小さくなるようにパターンをレイアウトするとノイズを低減する効果があります。プラス側とマイナス側のパターンを両面に重ねるように配置することで電流ループを小さくすることができます。




3.2 入出力コンデンサ

入力平滑コンデンサ(C102)と出力コンデンサ(C201)は、極力、M101 に近づけて下さい。


出力コンデンサを複数個使用される場合は、必ず同じコンデンサを使用し、パターンの影響を受けないように同じ場所にまとめて実装して下さい。

PFC 出力コンデンサや別インバータの平滑コンデンサがある場合には、これらのコンデンサと兼用にすることが可能ですが、距離が離れている場合には、M101 専用の入力平滑コンデンサを M101 の近い箇所に実装することが必要です。

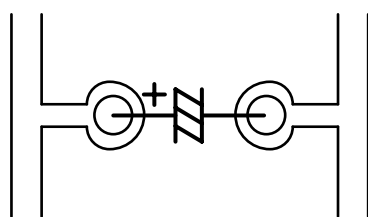またM101 の出力端子から負荷までのパターンが細い場合や長い場合、出力精度に影響がでますので、極力、太く、短いパターンとして下さい。



× 悪いパターン例

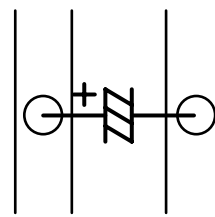


○ 良いパターン例

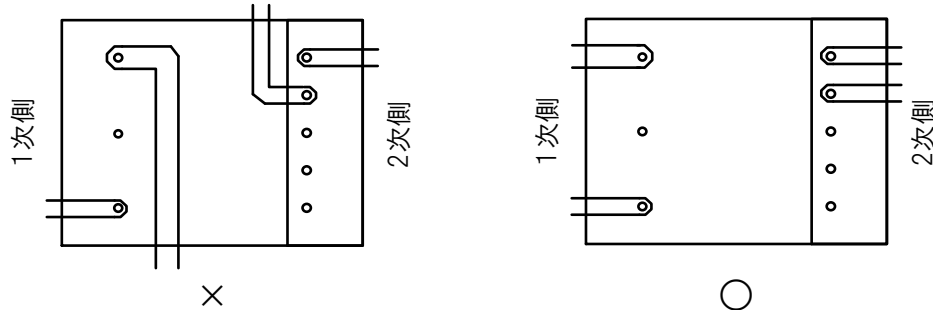3.3 パターン禁止領域


両面基板を使用される場合、基板の部品面側の M101 直下にパターンを設けないで下さい。

部品面側の M101 直下にパターンを設けますと、1 次-2 次間の絶縁距離が規定値に満たなくなり、安全性が確保できなくなります。



1次部品、2次部品それぞれの実装禁止領域は下図のようになります。


点線内への部品実装は行わないようお願いします。

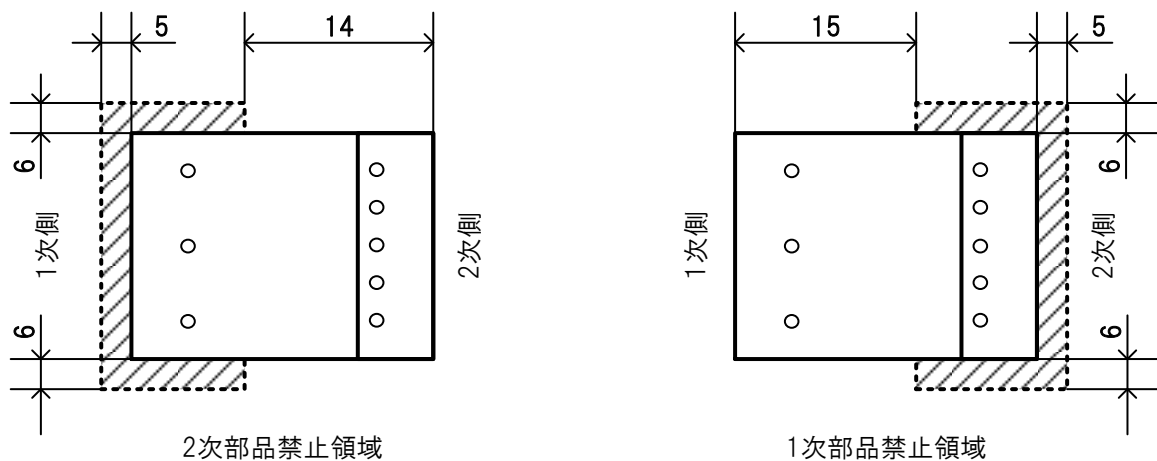


Unit : mm

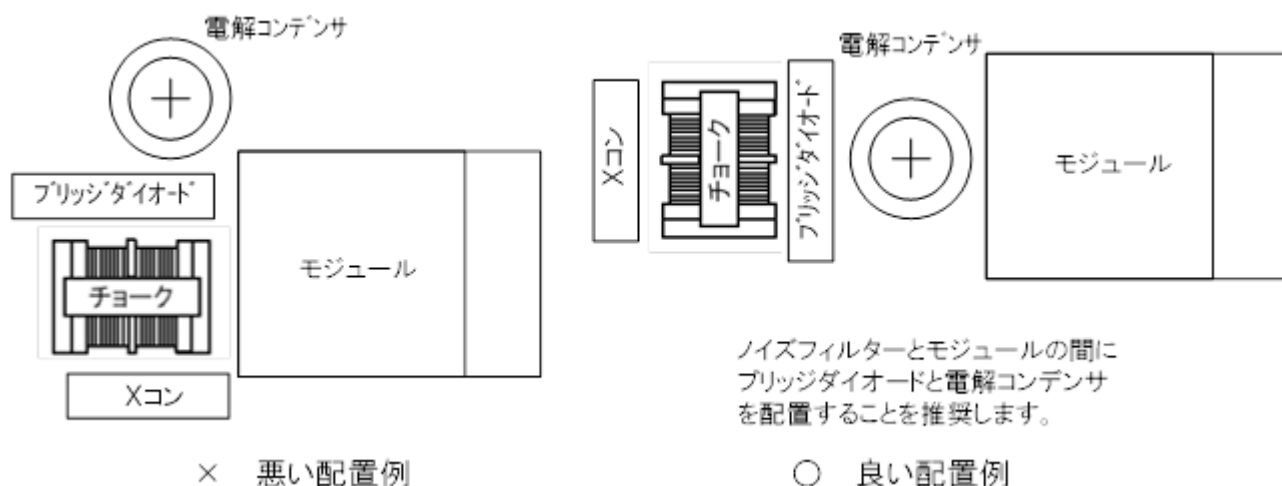4. ノイズフィルタ配置上の注意点

ノイズフィルタ(Xコン、チョーク)をモジュール近くに配置すると、本来のノイズ減衰効果が発揮できず、ノイズ低減を行うことが難しくなる場合があります。
ノイズフィルタとモジュールは極力離して配置して下さい。



5. 推奨穴径、ランド、ピンピッチ

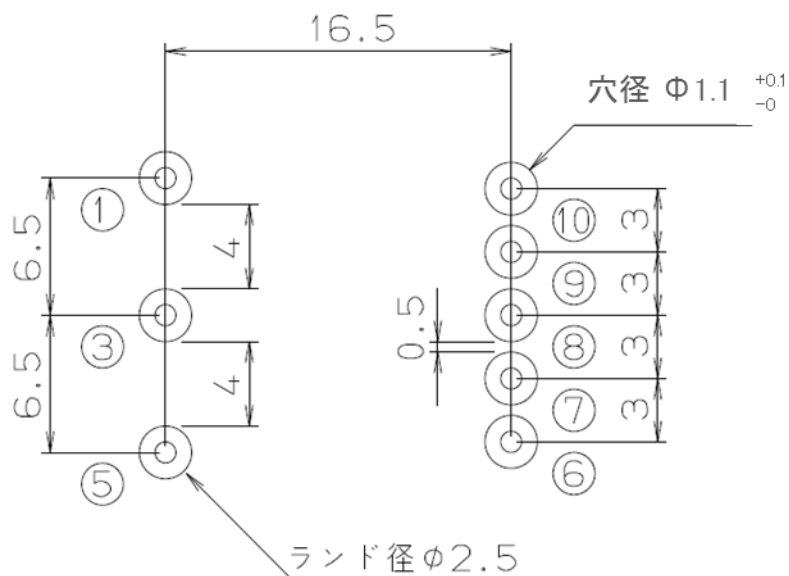

- ・部品面面視
- ・丸抜き数字はピン番号

振動/落下にたいする強度を確保するため、全ピンにランドを設けハンダ付けするようお願いします。

Unit : mm

6. 推奨はんだ付け条件(鉛フリーはんだ)

① フローはんだ : $255 \pm 3^\circ\text{C}$ 5 秒以下 プリヒートエンド $110^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$


② はんだごて : $350^\circ\text{C}(\text{MAX})$ 4 秒以下

7. 出力ディレーティング


+75℃を超える周囲温度で使用する場合、下図の出力ディレーティング図に従い、出力電力を軽減して使用して下さい。

周囲温度は、周辺部品の煽り熱がある場合、煽り熱を周囲温度として下さい。

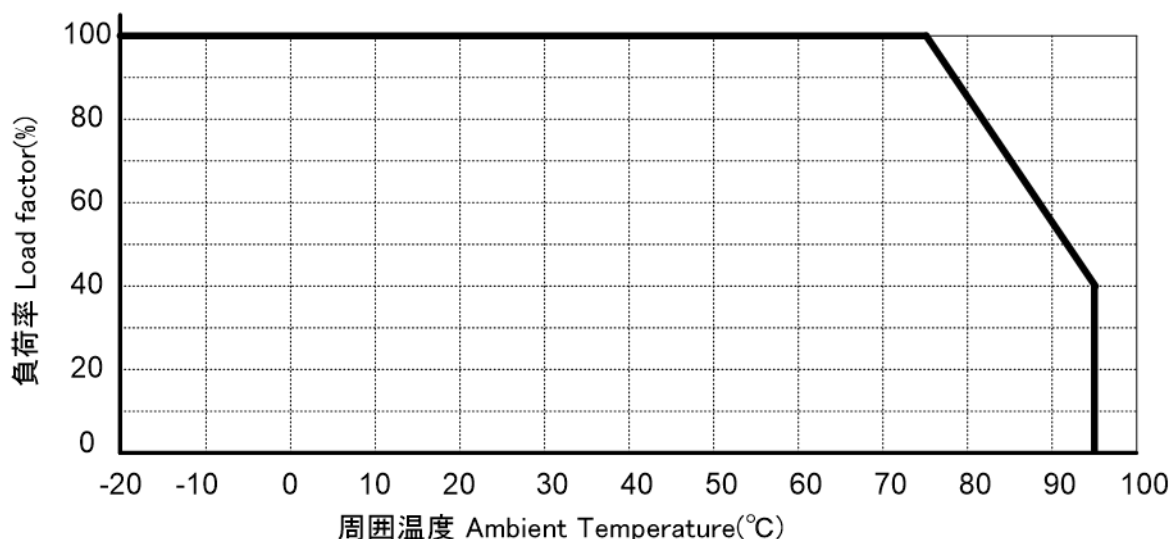
周辺に発熱部品がない場合、モジュールからの距離 20mm、基板上 20mm の箇所を周囲温度として下さい。



発熱部品が近くにある場合の周囲温度測定箇所

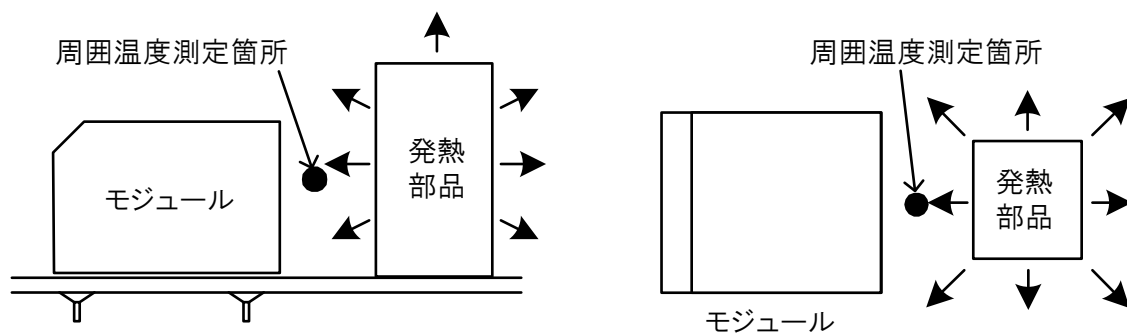

発熱部品の影響がない場合の周囲温度測定箇所

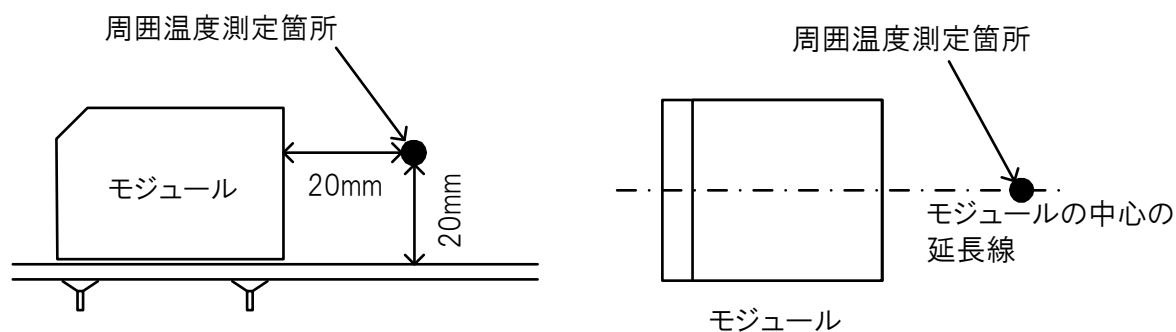


8. DC 電源を入力ソースとして使用する場合

DC 電源を入力ソースとしてモジュールに直接印加して使用する場合、
モジュール直近に電解コンデンサを配置して下さい。

安全性確保のため入力ラインに必ずヒューズを実装して下さい。

機械スイッチを配置する場合は電解コンデンサ前に配置して下さい。

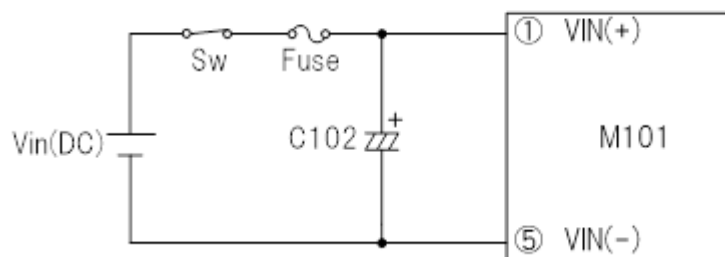

ご注意

- 本書の記載内容は、改良などにより予告なく変更することがあります。ご使用の際には、最新の情報であることをご確認ください。
- 本書に記載されている動作例および回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について、当社は一切責任を負いません。
- 本書に記載されている回路例、部品定数は、使用上の参考として示したものです。お客様の責任において、諸条件を考慮して、設計、検証、判断を行って下さい。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、電源製品では、ある程度の確率で機能不具合、故障の発生は避けられません。故障の結果として、人身事故、火災事故、社会的損傷などを発生させないよう、お客様の責任において、装置やシステム上での十分な安全設計と確認を行って下さい。
- 本製品は一般的な電子機器(家電製品、事務機器、情報機器、通信端末機器、計測機器など)への使用を意図しております。高い信頼性が要求される機器、装置(医療機器、輸送機器、交通信号制御機器、火災・防犯装置、航空宇宙機器、原子力制御、燃料制御、車載機器、各種安全装置など)への使用を検討される場合は、事前に当社営業窓口まで問い合わせをお願いします。又、当社の文書による合意がない限り使用しないで下さい。
- 本製品は一般的な電子機器が設置される環境を意図しております。
 下記の例のような特殊環境下での使用を配慮した設計は行っておりませんので、このような特殊環境下で使用される場合は、お客様の責任において、十分な安全性確認、信頼性確認などを行って下さい。
 水、油、薬液、有機溶剤などの液体中での使用及びこれらがふりかかる場所での使用
 直射日光、屋外暴露、塵埃中での使用
 潮風、C12、H2S、NH3、SO2、NO2 などの腐食性ガスのある場所での使用
 静電気、電磁波の強い環境での使用
 本製品に可燃物を配置しての使用
 本製品を樹脂充填で封止、コーティングしての使用
 フラックス洗浄で水または水溶性洗剤の使用
 結露が発生する場所での使用
- 本製品は耐放射線設計をしておりません。
- 本製品は、出力の直列接続、並列の設計は行っておりません。
 直列運転、並列運転、N+1冗長運転は行わないようにして下さい。
- 本製品または本書に記載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、本製品の移動及び技術情報の提供に関しては、「外国為替及び外国貿易法」「米国輸出管理規則」等の国内外の法令を遵守し、必要な手続きを行ってください。本製品および本書に記載されている技術情報を国内外の法令および規則により製造、使用、販売を禁止されている製品及びシステムに使用しないでください。
- 本製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようにご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じたお客様または第三者の損害等について、当社はいかなる責任も負いかねます。
- お客様の転売等により本注意事項に抵触して本製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社はいかなる責任も負わず、お客様にてご負担または補償して頂きますのでご了承ください。
- 当社の書面による事前の承諾なしに、本書の全部または一部を転載または複製することを禁じます。